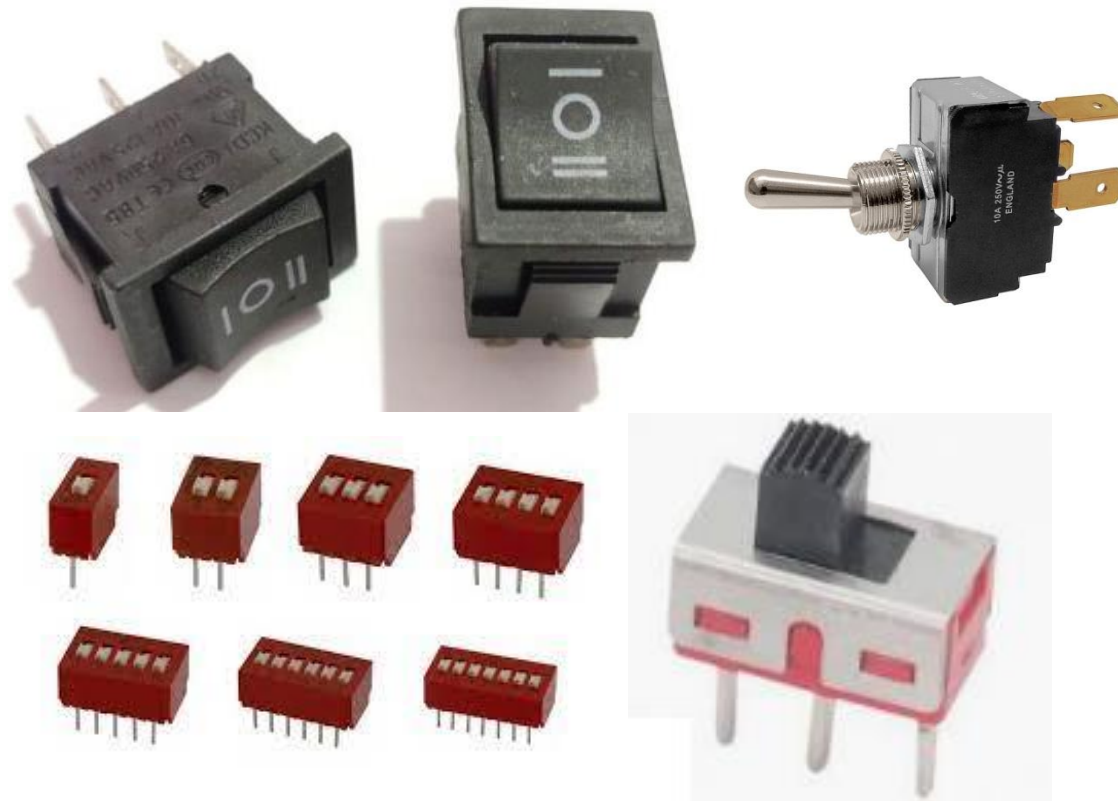


5. Digital input

5.1 LED with Push Button (input)

ස්ථිවයක් බාහිත කර LED බල්බයක් ඔන් /ඔෆ් කරන ආකාරය මෙහිදී විස්තර ඇත. LED බල්බය Arduino Board අග්‍ර 13 ට සම්බන්ධ කර ඇති අතර ස්ථිවය Arduino Board අග්‍ර 2 ට සම්බන්ධ කර ඇත.



ස්ථිවයන් සම්බන්ධ කරන ආකාරය


ස්ථිවයේ එක් කෙළවර අග්‍රයක් දණ (+) Vcc අග්‍රයට සම්බන්ධ කර ස්ථිවයේ අනෙක් කෙළවර අග්‍රය සාණ (-) Gnd අග්‍රයට සම්බන්ධ කර මැද අග්‍රය ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථයට (pin-3) සම්බන්ධ කරගන්න.

ස්ථිවය දණ (+) Vcc අග්‍රය දිශාවට ඇති විට → 5V → logic 1 → digital HIGH

ස්ථිවය සාණ (-) Gnd අග්‍රය දිශාවට ඇති විට → 0V → logic 0 → digital LOW

ද ලබාගත හැකිය

Arduino Programming

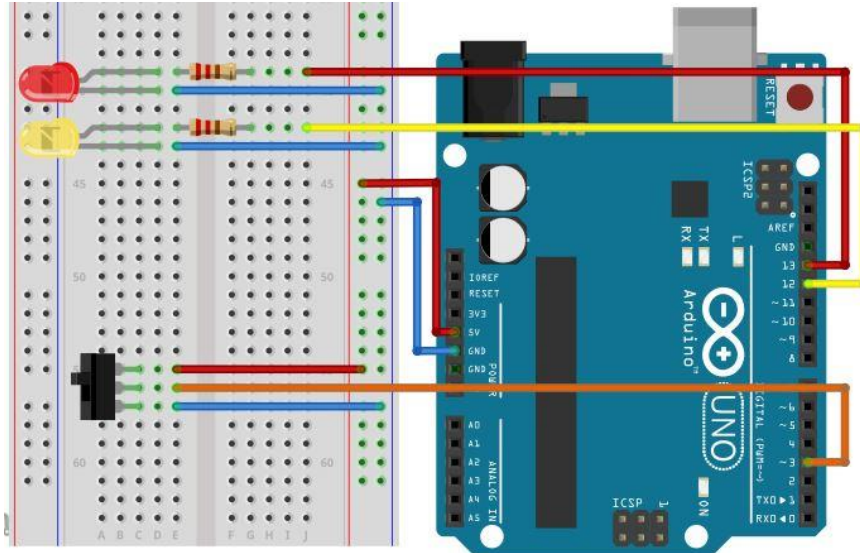

ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථය ඉහත ආකාරයකට සම්බන්ධ කරගැනීමෙන් පසු ආර්ඩුයිනෝ මෘදුකාංගය open කර පහත (Ex_04) ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ආර්ඩුයිනෝ IDE මෘදුකාංගය තුළ ලියා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Verify කර ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් එකට upload කරගන්න.

```
int swPin = 3; // button pin
int ledPin = 13; // LED pin

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // LED pin as output:
  pinMode(swPin, INPUT); //pushbutton pin as input:
}

void loop() {
  if (digitalRead(swPin)== HIGH){
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn on
    delay(1000);
  }
}
```

- * `int swPin = 3;`
ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථයේ 3 වන අග්‍රයේ නම `swPin` ලෙස වෙනස් වෙයි.
`swPin` - පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් (int) දත්ත වර්ගයට අයත් වන ලෙස නිර්මාණය වෙයි.
- * `int ledPin = 13;`
ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථයේ 13 වන අග්‍රයේ නම `ledPin` ලෙස වෙනස් වෙයි.
`ledPin` - පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් (int) දත්ත වර්ගයට අයත් වන ලෙස නිර්මාණය වෙයි.
- * `pinMode(ledPin, OUTPUT);` `ledPin` අග්‍රය Output බවට පත් වේ.
- * `pinMode(swPin, INPUT);` `swPin` අග්‍රය Input බවට පත් වේ.

Arduino Programming

- * `digitalRead(buttonPin);`
ස්ථිතිය පරීක්ෂා කර එහි digital අගය (1/ 0)ලබා ගනියි. (logic 1 or 0)
- * `digitalWrite(ledPin, HIGH);`
ledPin අගය; buttonState අගය අනුව logic 1 බවට පත් කරයි. (5V)
5V → LED බල්බය ඔන්,
- * `digitalWrite(ledPin, LOW);`
ledPin අගය; buttonState අගය අනුව logic 0 බවට පත් කරයි. (0V)
0V → LED බල්බය ඔෆ්

```
int swPin = 3; // button pin
int ledPin = 13; // LED pin

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // LED pin as output:
  pinMode(swPin, INPUT); // pushbutton pin as input:
}

void loop() {
  if (digitalRead(swPin) == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn on
    delay(1000);
  }
  else {
    digitalWrite(ledPin, LOW); // turn on
    delay(1000);
  }
}
```


5.2 නිවැරදිව පුෂ් ස්ථිතියක් සම්බන්ධ කළ හැකි ආකාර

ස්ථිතියක් බාවිතා කර LED බල්බයක් ඔන් / ඔෆ් කරන ආකාරය මෙහිදී විස්තර ඇත. LED බල්බය Arduino Board - pin 13 ට සම්බන්ධ කර ඇති අතර ස්ථිතිය Arduino Board pin 2 ට සම්බන්ධ කර ඇත.

ස්ථිතිය ආර්ථිකයෙන් බෝඩ් පරිපථයට සම්බන්ධ කිරීමේදී රූපයේ පරිදි pull-up හෝ pull-down ලෙස එය සම්බන්ධ කරගන්න. චලෙස සම්බන්ධ කර ගැනීමෙන් ස්ථිතිය ඔන් / ඔෆ් කිරීමේදී ඇතිවෙන දෝෂ (de-bounce) වලක්වා ගත හැක.

LED 220/ 330Ω Resistors සමග සම්බන්ධ කර ආර්ථිකයෙන් බෝඩ් 13 වන අගය (pin 13) ට සම්බන්ධ ඇත.

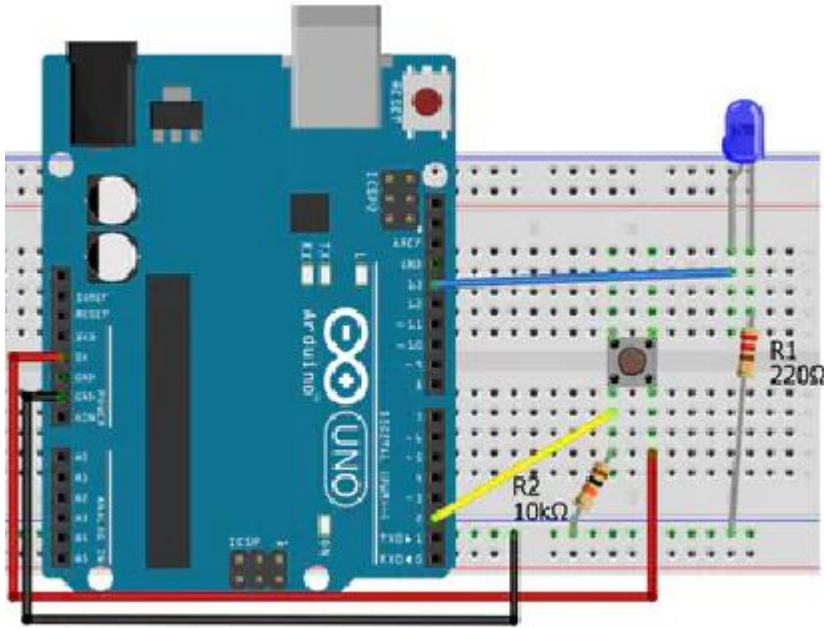
ආර්ථිකයෙන් බෝඩ් අග්‍ර (Output pin) මගින් 5V ලබාදෙන නිසා එම අග්‍ර සමග LED සම්බන්ධ කළොත් එය පිලිස්සී යයි. මෙය වලක්වා ගැනීම සඳහා රෙසිස්ටරය බාවිතා කරයි.



ස්විචය සම්බන්ධ කළ හැකි ආකාරය

ස්විචයේ output pin එක රෙසිස්ටරයක් සමග සෘණ (-) අග්‍රයට සම්බන්ධ කරයි.

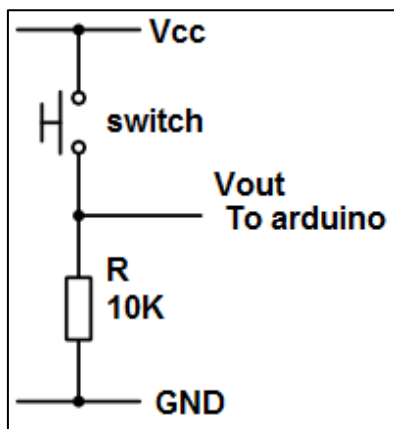- මේ සඳහා 10kΩ, 12kΩ, 22kΩ රෙසිස්ටර්ස් භාවිතා කළ හැකියි. (පහත රූපය බලන්න).



- ස්විච එක press කර ඇති විට
 - Switch press (logic output) → 1
 - ස්විච එක press කර නැති විට
 - Switch release (logic output) → 0
- ස්විචය ඔබා ඇතිවිට (switch on) - LED බල්බය ඔන් වෙයි.
 - ස්විචය ඔබා නැතිවිට (switch off) - LED බල්බය ඔෆ් වෙයි.